
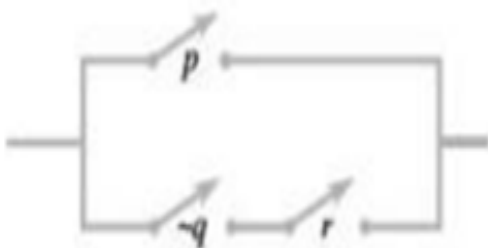


COMPETENCIA: ÁLGEBRA DE PROPOSICIONES

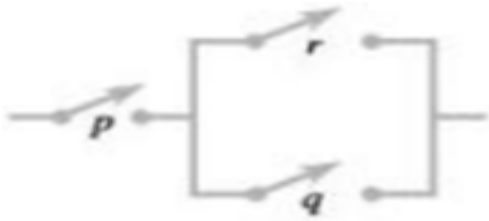0.5

Matricula: _____ Nombre: _____ Grupo: _____

Escriba una proposición lógica que represente el circuito dado



1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.